

#### Tutorial 4

Resistive load - kW, 230V, 3m

30 A Type C MCB

$$Z_E = 0.6 \Omega$$

(i) Determine  $Z_s$   $(R_1 + R_2) \rightarrow$  Table 17A

$$2.5 + 1.5 \rightarrow 19.5$$

$$1.38 \rightarrow \text{PVC}$$

$$Z_s = Z_E + (R_1 + R_2) \Omega$$

$$= Z_E + (1.38 \times 19.5 \times 3)$$

$$= 0.6 + [1.38 \times 19.5 \times 10^{-3} \times 3]$$

$$= 0.6808 \Omega$$

$$(ii) I_f = \frac{230}{0.6808}$$

$$= 337.84 \text{ A}$$

Type B table

$$t = 0.027 \text{ s}$$

(iii) longest length it can run to comply with  $I_s$

$$I_f = 300 \text{ A (5s trip)}$$

$$Z_s = \frac{230}{300 \text{ A}}$$

$$= 0.7667 \Omega$$

$$Z_s = 0.6 + [1.38 \times 19.5 \times 10^{-3} \times L]$$

$$L = \frac{0.7667 - 0.6}{(1.38 \times 19.5 \times 10^{-3})}$$

$$= 6.19 \text{ m}$$

$$(iv) K^2 S^2 \geq I^2 t$$

$$1250^2 (5)$$

$$K^2 S^2 = (125^2)(1.5^2)$$

$$= 29756$$

$$I^2 t = (337.838)^2 (0.027)$$

$$= 3089$$

2)  $V = 230V$ ,  $R_A = 100\Omega$   $R_1 = 0.5\Omega$   
 $R_B = 20\Omega$   $R_2 = 0.5\Omega$

$$I_f = \frac{230}{100 + 20 + 0.5 + 0.5}$$

$$= 1.9A$$

$$V_t \text{ (without bonding)} = 1.9(R_2 + R_A)$$

$$= 190.95V$$

$$V_t \text{ (with bonding)} = 1.9(R_2)$$

$$= 1.9 \times 0.5$$

$$= 0.95V$$

3) Select smallest CPC for highest  $\Omega/m$  to get highest resistance

230V

1.5kW

4mm<sup>2</sup>

25A BS 88

45m

$Z_E = 0.8\Omega$

(i) 1.5mm<sup>2</sup>

(ii)  $Z_s = 0.8 + (1.38 \times 16.71 \times 10^{-3} \times 45)$

$$= 1.84\Omega$$

$$I_f = \frac{230}{1.84} = 125A$$

$$k^2 S^2 \geq I^2 t$$

$$125^2 / 2 = 31250$$

$$(115)^2 \times 1.5^2 = 29756.25$$

$$29756.25 < 31250$$

CPC fails

a) Not protected