

Tutorial 5.2

1)	Generator 5mVA	T1 3mVA	T2 2mVA	Load 1.5mVA
	$Z_G = 10\%$	$Z_{T1} = 6\%$	$Z_{T2} = 6\%$	
	$V_G = 11kV$	$V = 11/66kV$	$V = 66kV/22kV$	22kV ✓

(a) $V_b = 11kV, 66kV, 22kV$

(b) $S_b = 5mVA$

$$\begin{aligned} \text{Generator} &= \frac{S}{S_b} \\ &= \frac{5mVA}{5mVA} \\ &= 1.0pu \end{aligned}$$

$$T1 = \frac{3}{5}$$

$$= 0.6pu$$

$$T2 = \frac{2}{5}$$

$$= 0.4pu$$

(c) Convert impedance

$$Z_G = 0.1pu$$

$$Z_{T1} = Z_{pu} \times \frac{S_{bnew}}{S_{bold}}$$


$$= 0.06 \times \frac{5}{3}$$

$$= 0.1pu$$

$$Z_{T2} = 0.06 \times \frac{5}{2}$$

$$= 0.15pu$$

2) 2MVA
400V
50Hz
 $Z_G = 10\%$

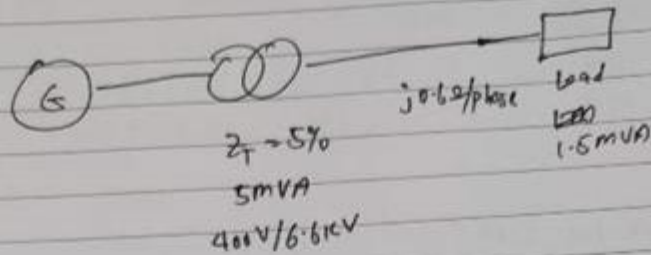

(ii) $S_b = 2\text{MVA}$
 $Z_G = 10\% \text{ pu}$

$$Z_T = 0.05 \times \frac{2}{5}$$

$$= 0.02 \text{ pu}$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}$$

$$= \frac{(6.6 \text{ kV})^2}{2 \times 10^3}$$

$$= 21.78$$

$$Z_{\text{cable}} = \frac{j0.6}{21.78}$$

$$= j0.0275 \text{ pu}$$


$$I_{FL} = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b}$$

$$= \frac{2 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3}$$

$$= 131.216 \text{ A}$$

(iii) 3-phase fault at load-end

	Positive Sequence	Negative Sequence	Zero Sequence
Z_G	0.1	0.1	0
Z_T	0.02	0.02	0
Z_C	$j0.0275$ $j0.1475$	$j0.0275$ $j0.1475$	0

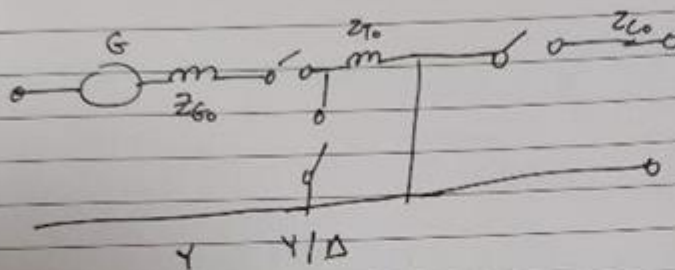

$$\text{Total per sequence} = 0.1 + 0.02 + j0.0275 \\ = j0.1475$$

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3} \\ = 174.95 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{1}{j0.1475} \times 174.15 \\ = 1186 \text{ A}$$

$$(b) \quad I_b \cdot Z_{bigen} = \frac{V_b^2}{S_b} \\ = \frac{400^2}{2 \text{ MVA}} \\ = 0.008$$

$$Z_{sc} = j0.1475 \times 0.008 \\ = j0.00118$$

$$I_{sc} = \frac{V_b}{\sqrt{3} Z_{sc}} = \frac{400}{\sqrt{3} \times 0.00118} \\ = 1957 \text{ kA}$$

3) Select $S_b = 1 \text{ MVA}$

$$V_b = 400 \text{ V}$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \\ = \frac{400^2}{1 \text{ MVA}} \\ = 0.16 \Omega$$

$$Z_{\text{source}} = \frac{1}{25} \\ = 0.04 \text{ pu}$$

$$\frac{X}{R} = 5 \quad Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$Z = R \sqrt{1 + \left(\frac{X}{R}\right)^2}$$

$$R = \frac{Z}{\sqrt{1 + \left(\frac{X}{R}\right)^2}}$$

5)

$$R \quad Z_{\text{source}} = \frac{0.04}{\sqrt{26}} \\ = 0.00784 \text{ pu} \\ = 0.0012544 \Omega$$

$$Z = j0.0392 \\ = j0.006272 \Omega$$

$$Z_{\text{cable}}(\Omega) = \frac{(0.074 + j0.157) \times 20}{55 \times 1000}$$

$$= 0.0005448 + j0.001559$$

$$Z_T = Z_s + Z_c$$

$$= 0.001211 + j0.007831$$

$$= 0.00811 \angle 95^\circ$$

$$I_s = \frac{230}{0.00811} \\ = 28.360 \text{ kA}$$